

EXERCICE

Construction d'une table de vérité

Page:1/1

Question :

D'après le schéma électrique ci-dessous, dresser et compléter la table de vérité.

