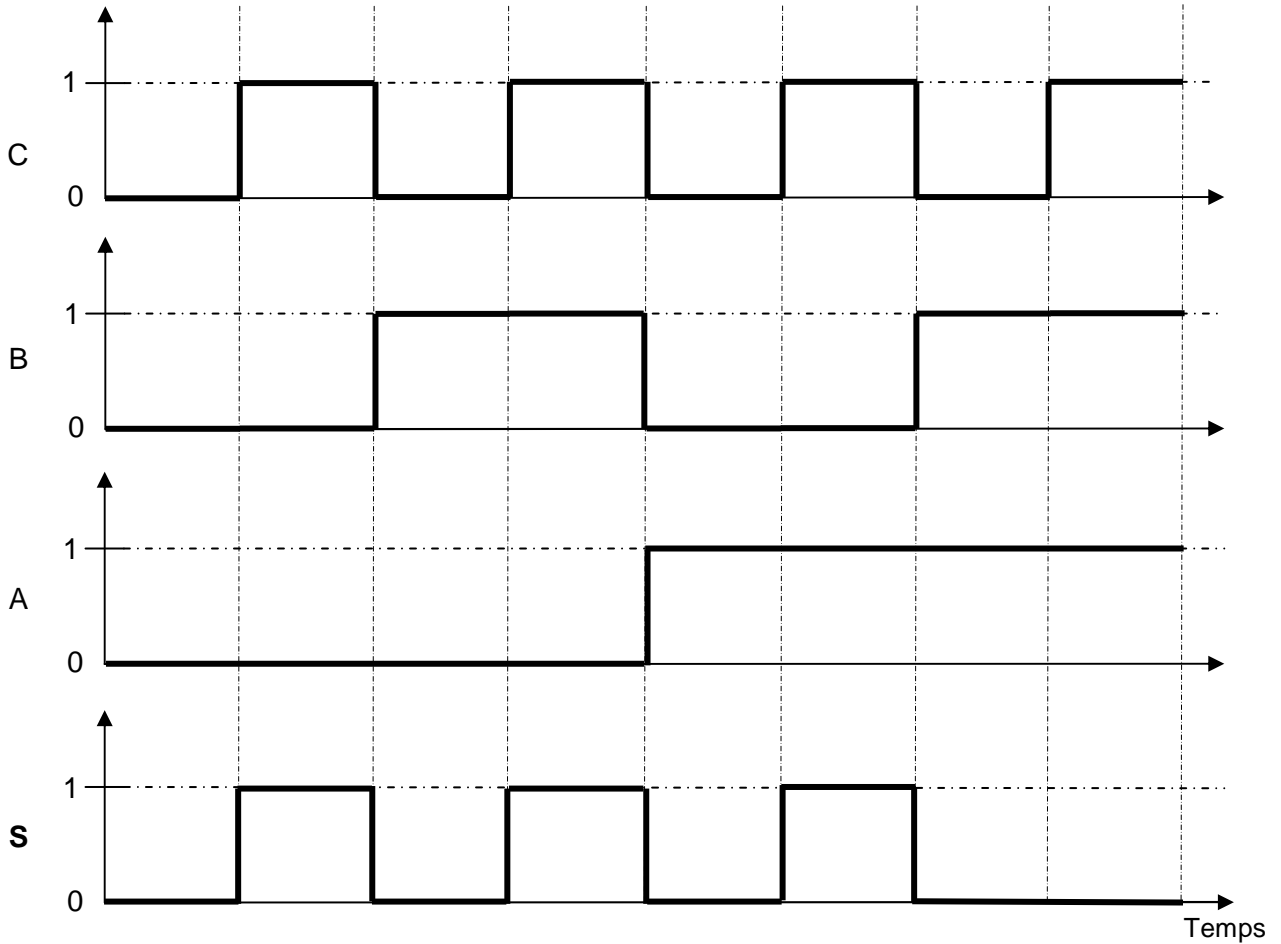


EXERCICE - CORRIGÉ
Lecture d'un chronogramme

Question :

Rechercher l'équation (non réduite) de la sortie **S** d'après le chronogramme ci-dessous :



$S = \overline{A}/BC + \overline{A}BC + A/\overline{BC}$