



## EXERCICE

Logigramme homogène NOR (norme américaine)

Page:1/1

Question :

Réaliser ci-dessous le logigramme homogène (norme européenne) en utilisant que des portes NAND de l'équation :

$$H = (A+B) \cdot (\overline{C+D})$$